



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD8311ACBZ-P7

부품 번호: AD8311ACBZ-P7
 제조업체 / 브랜드: ADI (Analog Devices, Inc.)
 제품 설명: IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 6WLCSP
 데이터 시트: [AD8311ACBZ-P7.pdf](#)
 RoHS 상태: 무연 / RoHS 준수
 에서 운송된다: 홍콩
 선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[견적 요청](#)

이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.

AD8311ACBZ-P7의 명세

부품 번호	AD8311ACBZ-P7
제조사	ADI (Analog Devices, Inc.)
기술	IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 6WLCSP
무연 여부 / ROHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수
데이터 시트	AD8311ACBZ-P7.pdf
제조업체 장치 패키지	6-WLCSP (1.45x0.95)
연속	-
RF 유형	GSM
포장	Cut Tape (CT)
패키지 / 케이스	6-WFBGA, WLCSP
다른 이름들	AD8311ACBZ-P7CT
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
무연 여부 / ROHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant
회수	2.5GHz
종모	-
상세 설명	RF Power Controller IC GSM 2.5GHz 6-WLCSP (1.45x0.95)
기본 부품 번호	AD8311

관련 태그

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8311ACBZ-P7	AD8311ACBZ-P7 디스트리뷰터	AD8311ACBZ-P7 공급 업체
AD8311ACBZ-P7 가격	AD8311ACBZ-P7 사진	AD8311ACBZ-P7 이미지
AD8311ACBZ-P7 PDF 데이터 시트	AD8311ACBZ-P7 다운로드 데이터 시트	AD8311ACBZ-P7 데이터 시트
AD8311ACBZ-P7 재고	AD8311ACBZ-P7 구매	ADI (Analog Devices, Inc.) 구매 AD8311ACBZ-P7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8311ACBZ-P7	ADI (Analog Devices, Inc.) 공급 업체	ADI (Analog Devices, Inc.) 유통 업체
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8311ACBZ-P7	AD AD8311ACBZ-P7	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8311ACBZ-P7
Analog Devices Inc. AD8311ACBZ-P7	Analog Devices, Inc. AD8311ACBZ-P7	

관련 상품

<p>AD8310-EVALZ 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: BOARD EVAL FOR AD8310 재고: 5 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8310ARMZ-REEL7 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: IC AMP LOGARITHMIC 8MSOP 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8312-EVALZ 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: BOARD EVAL FOR AD8312 재고: 2 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8313-EVALZ 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: BOARD EVAL FOR AD8313 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8313ARM-REEL 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>AD830JRZ-RL 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: IC VIDEO DIFF AMP HS 8-SOIC 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8310ARM 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: IC LOGARITHMIC AMP 95DB 8-MSOP 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8310ARMZ 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: IC LOGARITHMIC AMP 95DB 8-MSOP 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8310ARM-REEL7 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: IC LOGARITHMIC AMP 8-MSOP 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8313ARM-REEL7 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>AD8312ACBZ-P7 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: IC RF DETECT 50MHZ-3.5GHZ 6CSP 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>AD8313ARM 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 기술: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP 재고: Out stock</p> <p>RFQ</p>

